

## 一、 主要設計概念

此次設計是 MAC & Convolution 運算。初次看兩種運算時，會覺得兩種運算沒什麼相似的地方，但仔細思考後，會發現許多相似處。這次設計，我使用了平行化、Pipeline 技巧。

## 二、 運算原理

1. 計算模式：由於輸入、輸出皆只能一行 or 一列，故我設計每次處理輸出矩陣的一個元素。此作法約為  $64+p$  cycles ( $p$ : Pipeline 的級數)。

2. 取值：兩種運算皆以 Row 為單位輸出(可以讓 Out\_idx 恆為 0)。

### a. 矩陣乘法:

取值方式為 Active Matrix 取 nth row, Weight Matrix 取 mth column。用 6-Bit counter 來想像，counter 分解成  $\{n[2:0], m[2:0]\}$  做 counter，此做法能明瞭的輪換矩陣元素。

### b. Convolution:

取值方式為 Active Matrix 取 nth col, Weight Matrix 取任意值。我們可以共用 6-Bit counter，只是分解不同，counter 分解成  $\{m[2:0], n[2:0]\}$ ，此做法能共用面積，並且這裡的  $m$  可以當作 Output of mth row，充分使用面積。

## 三、 特殊方法

1. 在 Convolution 移動 Active Matrix 的設計(減低 Delay 與 Idle 機會)

由上可知，Convolution 設定為輸出一個 row。當切換 row 時，Active Matrix 需要有  $3 \times 2$  小矩陣元素運算。但因為一次只能讀進一個 col 的數值，故 col 0 資料輸入需要額外 1 個 Cycle。所以使用圖一的方式解決。

2. 8 Numbers 乘法使用 Parallel 與 Pipeline(減低 Delay 與 Cycle time)

Parallel: 用我的讀值方式，代表 8 個輸入元素乘法可以同時進行，所以開設了 8 個等價乘法器。

Pipeline: 乘法運算中，我分了兩個階層，且此過程只需兩個加法器。

第一級：將 Active 元素  $2'b11$  (意思  $A_{i,j} + \{A_{i,j}, 1'b0\}$ )，再利用 Weight 元素判斷下一級要相加的數值。第二級：將傳遞的數值相加。舉例如圖二。

3. 8 Numbers 加法使用 Pipeline (減少 Cycle time)


加法運算中，我切了 3(4 in convolution) Stage。截短 Critical Path 的長度來提高 Cycle time。

4. 計算每個變數所需的 Bit 數


計算過程中所有加法器的 Bit 數，節省加法器、DFF bit，因為這兩個是佔面積的裝置。像是 Out\_data 僅需 11 位，因為  $9 \times (2^4 - 1) \times (2^4 - 1) = 2^{11} - 2^5 + 2^3 + 1 < 2^{11}$ ，故 Out\_data[11] 可以設定恆為 0。

5. 若簡單邏輯包含 Input、Output port，則不用理會 External delay

就算有一半 Cycle delay，對於簡單邏輯還有充裕時間。

 


(圖一)

 

(圖二)

波型設計(用 verdi 圖，原本畫的圖太醜了)

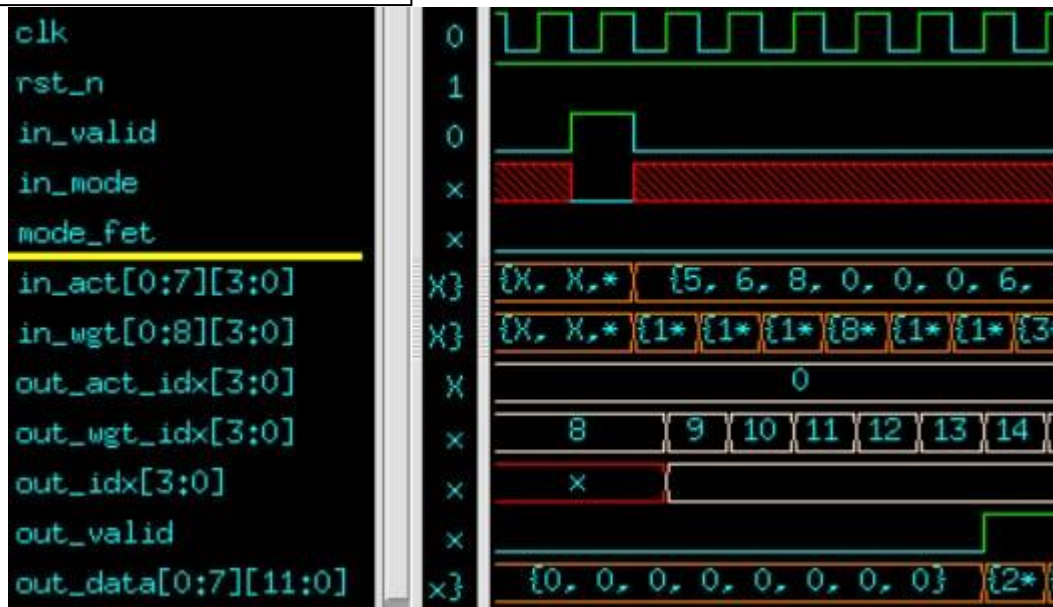

1. 由 In\_valid 至 Out\_valid 可知，此設計從輸入到輸出有 6 Stage(7:Conv)。
2. 根據 HW4 的示範波型，可知 in\_act 跟 in\_wgt 在 in\_valid 拉起後下一個 cycle 才會開始輸入，所以 out\_act\_idx 與 out\_wgt\_idx 調整至 in\_valid 後 1.5cycle 開始遞增。
3. Mode\_fet 初始設定為 0(Mul mode)。當 In\_valid=1 時，Mode\_fet 會隨著 In\_mode 的值改變。

心得

在使用 Pipeline 時，原本以為要在各個 Stage 放置暫存器，所以會大幅增加面積，但沒想到僅增加一些面積，仔細想後，覺得是：把硬體切分成幾層後，若該層原本的 Critical Path 接近 Clock period，則與原本面積一樣；若該層原本的 **Critical Path 小於 Clock period**，Design compiler 就會在達成 **Critical Path 小於 Clock period** 的條件下，換更小的硬體架構，這是我覺得很酷的地方。

並且由於 Clock Rate 上升，Latency 會大幅下降，畢竟 Latency 可以利用  $(P + Ori) \times T_{clk}$  做估算(P 為 Pipeline 級數，Ori 為設計沒有 Delay 時，經過多久 Cycle 可以輸出完成)。所以  $T_{clk}$  在這套公式下顯得重要。

令我感到神奇的第二點，是提高 Clock Rate 時，大部分情況面積會提高，但有遇到是降低的，這點我倒想不太出來。

硬體設計架構(Element Switching:本次設計最複雜的部份)

右圖為 Active Matrix 在不同狀況下，輸入的邏輯，是我認為本次滿有挑戰性的地方。

